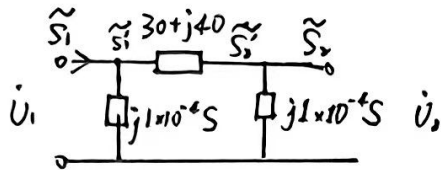


Power System. Analysis

Practice 1



已知始端推末端

始端对地支路功率损耗为

$$\begin{aligned}\Delta \tilde{S}_{y_1} &= \Delta P_{y_1} + j\Delta Q_{y_1} \\ &= \dot{U}_1 \left(\frac{1}{2} Y \dot{U}_1 \right)^* \\ &= 112^2 (-j1 \times 10^{-4}) \\ &= -j1.2544 \text{ (MVA)}\end{aligned}$$

线路始端阻抗功率

$$\begin{aligned}\tilde{S}'_1 &= P'_1 + jQ'_1 \\ &= \tilde{S}_1 - \Delta \tilde{S}_{y_1} \\ &= 20 + j8.7456 - (-j1.2544) \\ &= 20 + j10 \text{ (MVA)}\end{aligned}$$

支路功率损耗

$$\begin{aligned}\Delta \tilde{S}_2 &= \Delta P_2 + j\Delta Q_2 \\ &= \left(\frac{S'_1}{U_1} \right)^2 Z \\ &= \left(\frac{20 + j10}{110} \right)^2 (30 + j40) \\ &= 1.23 + j1.64 \text{ (MVA)}\end{aligned}$$

支路电压损耗.

$$\begin{aligned}\Delta U_2 &= \frac{20 \times 30 + 10 \times 40}{11^2} = 8.9286 \text{ (kV)} \\ \delta U_2 &= \frac{20 \times 40 - 10 \times 30}{11^2} = 4.4643 \text{ (kV)}\end{aligned}$$

末端电压



$$\begin{aligned}U_2 &= \left(U_1 - \frac{P_1 R + Q_1 X}{U_1} \right) - j \frac{P_1 X - Q_1 R}{U_1} \\ &= 103.07 - j0.45 \text{ (V)}\end{aligned}$$

$$\text{则 } U_2 = \sqrt{(112 - 8.9286)^2 + 4.4643^2} \\ = 103.1681 \text{ (kV)}$$

末端功率

$$\begin{aligned} \tilde{S}_2 &= P_2 + jQ_2 \\ &= \tilde{S}'_2 - \tilde{S}_{r_2} \\ &= 18.77 + j9.422 \text{ (MVA)} \end{aligned}$$

Practice 2.

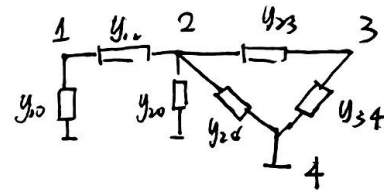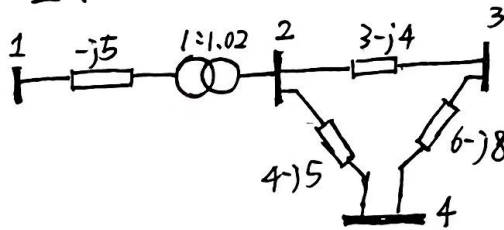

$$y_{12} = \frac{1}{-j5 \times 1.02} = j0.167$$

$$y_{23} = \frac{1}{3-j4} = 0.12 + j0.16$$

$$y_{10} = \frac{1.02 - 1}{-j5 \times 1.02} = j0.003$$

$$y_{24} = \frac{1}{4-j5} = 0.1 + j0.61$$

$$y_{20} = \frac{1 - 1.02}{-j5 \times 1.02} = -j0.004$$

$$y_{34} = \frac{1}{6-j8} = 0.06 + j0.08$$

节点导纳

$$Y_{11} = y_{10} + y_{12} = -j0.1170$$

$$Y_{22} = y_{20} + y_{12} + y_{23} + y_{24} = 0.22 + j0.933$$

$$Y_{33} = y_{23} + y_{34} = 0.18 + j0.24$$

$$Y_{44} = y_{24} + y_{34} = 0.16 + j0.69$$